

SET A

From Boolean Equation below draw the Boolean Diagram and write the variables that gives the value of 1.

$$AC\overline{B} + CAD\overline{B} = A$$

$$X\overline{Y}\overline{Z} + \overline{X} = X$$

$$\overline{GFH} \overline{HGF} = F$$

$$\overline{CAB} + AB = A$$


Pick one out of five Boolean expression and implement in the form of a digital logic circuit:




Boolean Diagram

Ariston L. Catipay BECS-2A


1. $AC\bar{B} + CAD\bar{B} = A$

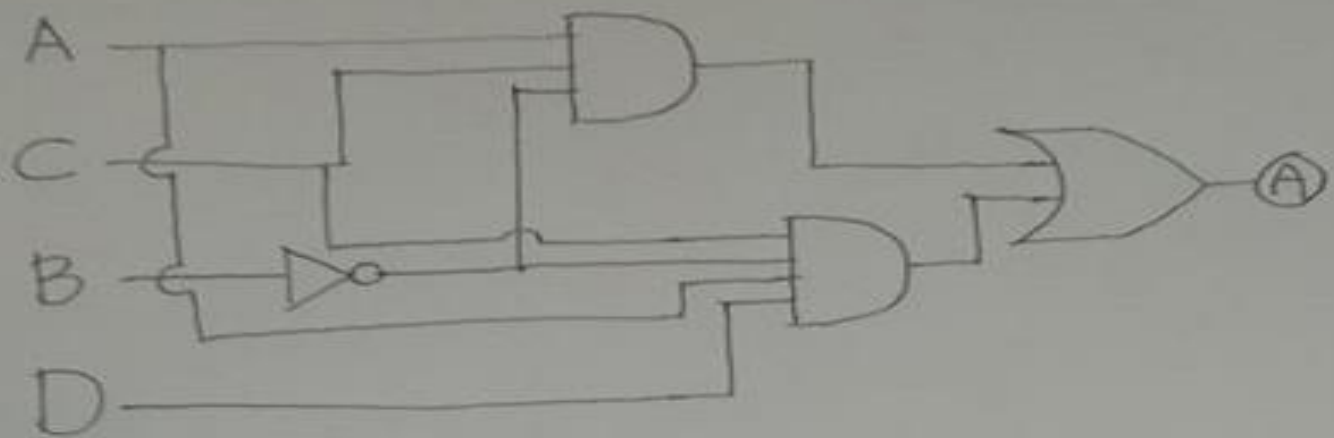


2. $X\bar{Y}Z + \bar{X} = X$

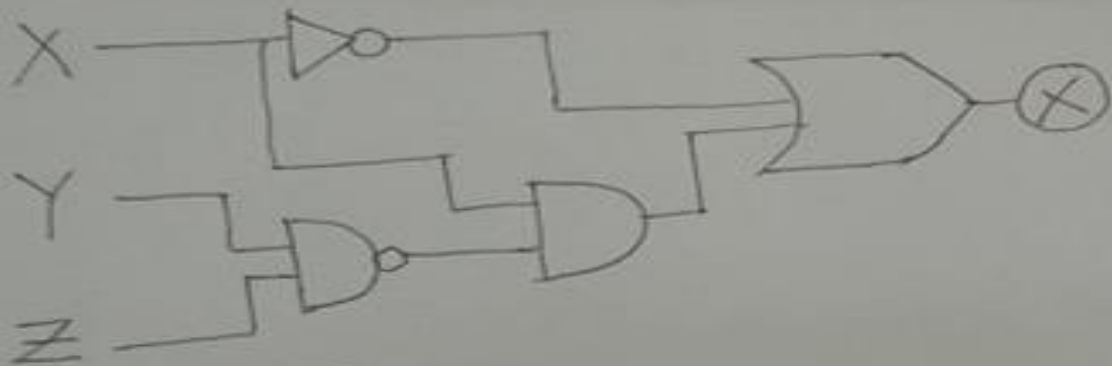

3. $\overline{GFH} \overline{HGF} = F$

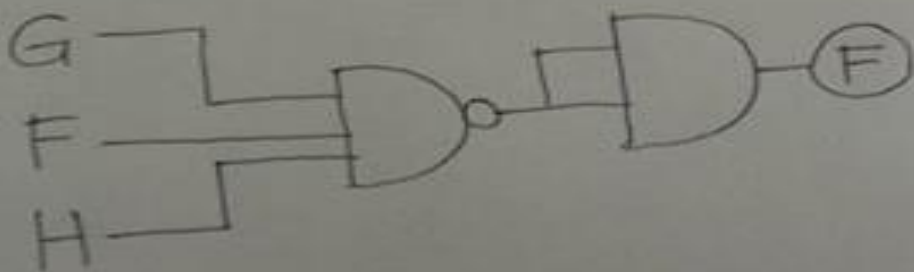

4. $C\overline{A}B + AB = A$

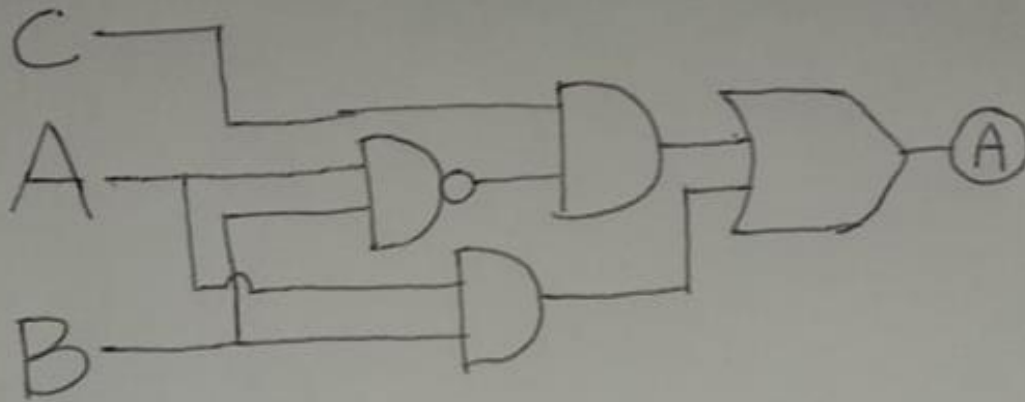

Variables that give the value of 1.

Ariston L. Catipay BSCS-2A

ACBD	$AC\bar{B}$	$AC\bar{B}$	CAD	$CAD\bar{B}$	$AC\bar{B} + CAD\bar{B}$	A
0000	0	0	0	0	0	0
0001	0	0	0	0	0	0
0010	0	0	0	0	0	0
0011	0	0	0	0	0	0
0100	0	0	0	0	0	0
0101	0	0	0	0	0	0
0110	0	0	0	0	0	0
0111	0	0	0	0	0	0
1000	0	0	0	0	0	0
1001	0	0	0	0	0	0
1010	0	0	0	0	0	0
1011	0	0	0	0	0	0
1100	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0
1110	0	0	0	0	0	0
1111	0	0	0	0	0	0

EQUATION

$$AC\bar{B} + CAD\bar{B}$$

$$AC\bar{B} + CAD\bar{B}$$

2)

XYZ	YZ	$\bar{Y}\bar{Z}$	$X\bar{Y}\bar{Z}$	\bar{X}	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$	X	EQUATION
000	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
001	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
010	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
011	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
100	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
101	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
110	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$
111	0	1	0	1	1	0	$X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}$

3. \overline{GFH} \overline{GF} \overline{GFH} \overline{GFH} \overline{HG} \overline{HGF} \overline{HGF} \overline{GFH} \overline{HGF}

[illegible]

4. $CA \cdot B + AB + \bar{A} \cdot \bar{B} = CA \cdot B + \bar{C} \cdot \bar{A} \cdot \bar{B} + AB$ A EQUATION

$$\begin{array}{l} C^1A^0B^1 - A^0B^1 \\ C^1A^0B^1 - A^0B^1 \\ C^1A^0B^1 - A^0B^1 \\ C^1A^0B^1 - A^0B^1 \\ C^1A^0B^1 - A^0B^1 \end{array}$$

